

کولین میشل

رہنمودها و راهکارهای ساده و کاربردی در

تست و ارزیابی قطعات ساده‌ی الکترونیکی

برای مبتدیان و تعمیرکاران آماتور

ترجمه‌ی:

سروین هنربخش

سرشناسه : میشل ، کولین -- Mitchell, Colin
 عنوان و نام پدیدآور : رهنمودها و راهکارهای ساده و کاربردی در تست و ارزیابی قطعات
 ساده‌ی الکترونیکی.../کولین میشل ؛ ترجمه‌ی سروین هنربخش.
 مشخصات نشر : تهران: استادکار ، ۱۳۹۴
 مشخصات ظاهری : ۱۸۴ ص.: مصور ، جدول.
 شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۴۶-۱۳-۸
 وضعیت فهرست نویسی : فیبا
 یادداشت : واژه نامه.

.عنوان اصلی : Testing Electronic Components
 موضع : ابزار و تجهیزات الکترونیکی آزمایش‌ها
 موضع : رادیو نگهداری و تعمیر--تلوزیون نگهداری و تعمیر
 موضع : ابزار و تجهیزات الکترونیکی نگهداری و تعمیر
 شناسه افزوده : هنربخش ، سروین ، ۱۳۶۷ مترجم.
 ردی بندی دیوبی : ۶۲۱/۳۸۱۵۴
 ردی بندی کنگره : ۱۳۹۴/۴/۰۹,۹
 شماره کتابشناسی ملی : ۳۹۹۷۵۴۳



انشا راست ها کا

نام کتاب: تست و ارزیابی قطعات ساده‌ی الکترونیکی
 ناشر: انتشارات استادکار

پدیدآورندۀ: کولین میشل

ترجمه: سروین هنربخش

صفحه‌آرایی: لیلا مقصودی

لیتوگرافی: رامین

نوبت چاپ: اول - پائیز ۱۳۹۴

چاپ: منصور

صحافی: کیمیا

ناظر فنی چاپ: حسین جعفری پورشور غینی

تیراژ: ۳۰۰ جلد

شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۷۹۴۶-۱۳-۸

www.simurghedanesh.com


مراکز پخش:

کتابفروشی هنر: تهران، خیابان انقلاب، روپری دانشگاه تهران، ابتدای خیابان ۱۲ فروردین، پلاک ۳۲۴، تلفن: ۶۶۴۹۲۲۴۲

کتابفروشی عصر دانش: خیابان انقلاب، مقابل دبیرخانه دانشگاه تهران، پلاک ۱۳۳۲ تلفن: ۶۶۹۷۱۲۵۱

انتشارات سیما دانش: تهران، خیابان انقلاب، ابتدای خیابان ۱۲ فروردین، پلاک ۳۱۸ تلفن: ۶۶۹۶۶۱۱۴-۵

این کتاب ترجمه‌های ا است از:

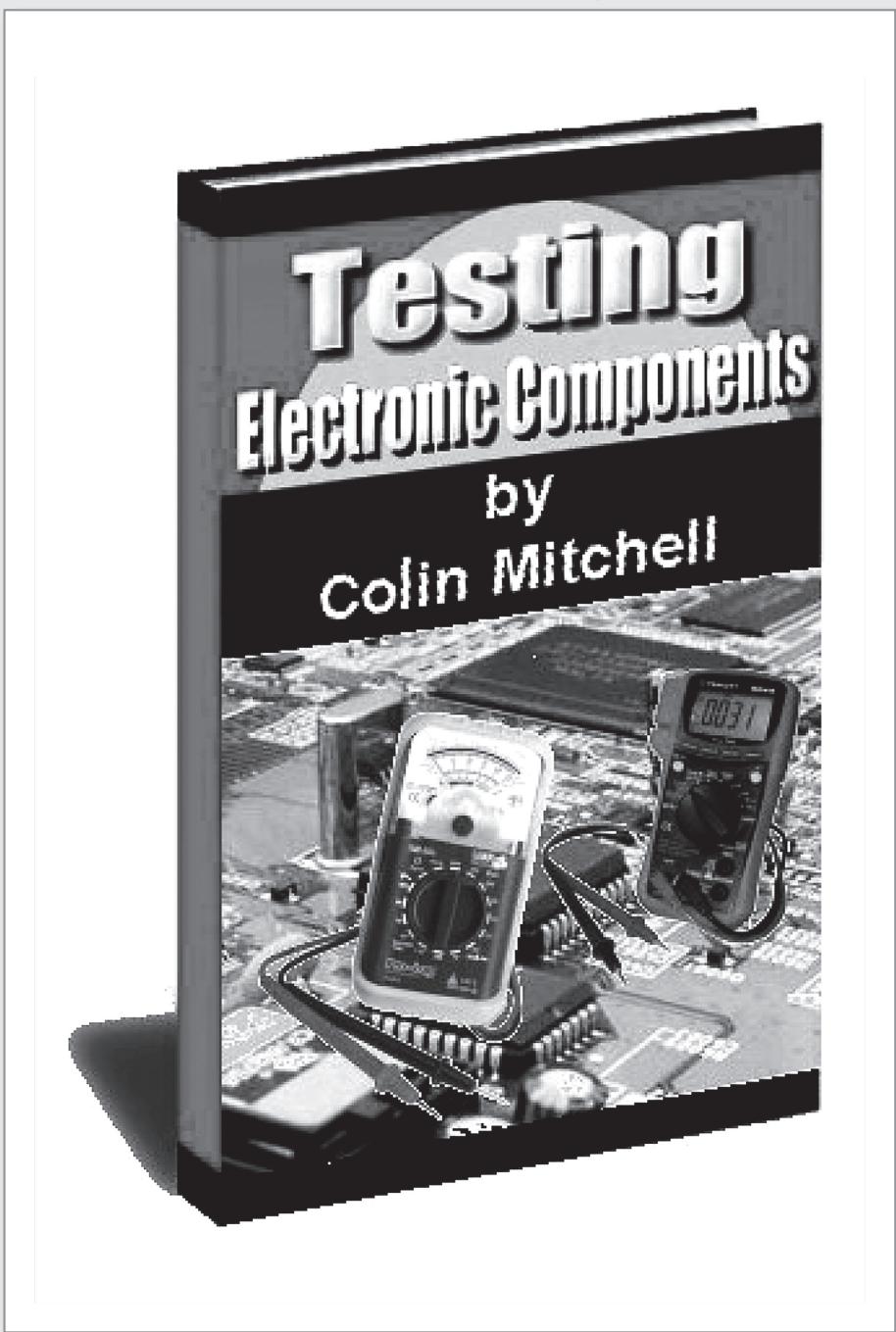

مسئولیت صحیح برگردان فارسی، به عهده‌ی مترجم است.

مقدمه‌ی مؤلف



کار سرویس و تعمیر دستگاه‌های صوتی و تصویری، علاوه بر وجود انگیزه، علاقه و حوصله، به دانش خاصی نیاز دارد تا با به کارگیری همزمان آنها، یک وسیله‌ی بلااستفاده، به چرخه مفید فایده بودن، بازگردانده شود. با وجودی که پیش شرط آشنایی با اصول اساسی الکترونیک جزو واجبات تلقی می‌گردد ولی با دانستن صرف آنها، عیب‌یابی و سرویس وسایل و دستگاه‌های ذیبربط، کار ساده‌ای نبوده و لازمه‌ی دستیابی به این هدف، آشنایی با تجربیات عملی و بهره‌گیری از راهکارهای ساده و کاربردی می‌باشد.

از ۳۰ سال پیش به این طرف که به کار سرویس و تعمیر دستگاه‌های صوتی و تصویری موجود در بازار از قبیل رادیو، تلویزیون، سیستم‌های صوتی، دستگاه‌های ضبط و پخش ویدئو، VCD و لوازم مشابه اشتغال داشته‌ام، چیزی نزدیک به ۳۵۰۰۰ مورد از آنها را سرویس یا تعمیر کرده‌ام. با وجودی که در ماهیت کار، تغییری پدید نیامده ولی واقعیت این است که در شرایط حاضر، فن آوری جدید با چنان شتابی به جلو می‌رود که هر روز، امکانات و امتیازات تازه‌ای به دستگاه‌های قدیمی افزوده شده و علاوه بر این، اگر تعمیر کار با یک برنامه‌ریزی هدف‌دار اقدام به انجام این کار ننماید، در بسیاری موارد، هزینه‌ی لازم برای تعمیر برخی از دستگاه‌های یاد شده، با بودجه مورد نیاز برای خرید یک نمونه‌ی جدیدتر، مدرن‌تر و به روزتر، برابری می‌کند(!) و شاید به همین علت است که خیلی از مردم ترجیح می‌دهند دستگاه‌های معیوب خود را در گوشه‌ای از انباری منزل و یا حتی کنار خیابان رها کرده و به جای تعمیر آن، یک سیستم جدید و طبیعتاً مدرن‌تر را خریداری نمایند؛ به این دلیل، اگر به کار سرویس و تعمیر دستگاه‌های صوتی و تصویری و وسایل مشابه علاقمندید و می‌خواهید از این حرفة امراز معاش نموده و به دیده‌ی شغل اصلی خود به آن بنگرید، باید تلاش کنید زمان مورد نیاز برای سرویس دستگاه‌های مختلف و هزینه‌های لازم برای راهاندازی مجدد آنها را به گونه‌ای محدود سازید که مراجعته کنندگان را از خرید سیستم‌های جدید منصرف ساخته و بالعکس، آنها را به تعمیر و سرویس وسائل قدیمی خود ترغیب نمایید.

... بگذریم! عناوین اشاره شده در کتاب پیش رو، آزمایش‌های کاربردی ساده‌ای هستند که به کمک آنها و با کنترل ولتاژها و شکل موج‌ها و بازبینی برخی موارد بدیهی، مثل ظاهر سوخته‌ی قطعات و ترک خوردنگی فیبر مدارات چاپی می‌توان به درصد بالایی از عیوب ایجاد شده پی برد. و سخن آخر این که، آنچه در اندک صفحات این مجموعه آورده شده، فقط «مشتی از خروار بوده»! و همه‌ی زیر و به سرویس و عیب‌یابی قطعات و دستگاه‌ها و مدارهای مختلف را شامل نگردیده و صرفاً به آنها باید به چشم ایجاد انگیزه‌ای برای ترغیب خواننده به کسب تجربیات علمی و عملی بیشتر در این زمینه نگریست.

کولین میشل

فهرست



۴۴	شبکه‌های مقاومتی	۵	مقدمه‌ی مؤلف
۴۵	آزمایش یک پوزیستور	۱۱	مالتی‌مترها
۴۷	آزمایش مقاومت‌های تنظیم‌پذیر یا پتانسیومترها ..	۱۱	تهییه کردن یک مالتی‌متر
۴۸	پتانسیومترهای کانوئی کننده	۱۲	نحوه‌ی استفاده از مالتی‌متر
۴۸	جور کردن مقاومت، خازن، الگاگر یا دیودهای مورد نیاز	۱۶	اندازه‌گیری ولتاژ
۴۹	پیوستگی	۱۷	یک مثال ساده
۵۱	تست سیم‌ها و فیوزها	۱۹	سنجش ولتاژ قسمت‌های مختلف یک مدار
۵۲	فیوز سوخته	۲۰	اندازه‌گیری جریان
۵۲	فیوزهای تُندسوز و کُندسوز (تأخیری)	۲۳	اندازه‌گیری مقاومت
۵۴	تست پیچک‌ها و یوک‌ها (بوغ‌ها)	۲۷	تشخیص اندازه‌ی مقاومت‌های چهار خط
۵۵	تست و اندازه‌گیری پیچک‌ها	۳۰	چگونه رمز رنگی مقاومت‌ها را به خاطر بسپاریم ..
۵۶	تست کلیدها و رله‌ها	۳۱	نحوه‌ی تعیین اندازه‌ی مقاومت‌های خط
۵۷	خازن‌ها	۳۲	نحوه‌ی خواندن اندازه‌ی استاندارد مقاومت‌های خط
۵۸	خازن چگونه عمل می‌کند	۳۴	مقاومت‌های نصب سطحی (SMD)
۵۹	اندازه یا ظرفیت خازن	۴۱	جور کردن مقاومت‌ها با اندازه‌های مطلوب
۶۱	انواع خازن‌ها	۴۱	اتصال سری دو مقاومت هم اندازه
۶۱	خازن‌های سرامیکی	۴۲	موادی کردن دو مقاومت هم اندازه
۶۵	خازن‌های الکتروولیتی و تانتال	۴۳	کنترل کردن اندازه‌ی یک مقاومت
۶۶	خازن‌های الکتروولیتی غیرقطبی	۴۳	تست یک مقاومت AC

ولتاژ مجاز یا ولتاژ کاری خازن‌ها.....	۶۸
رعایت نکات ایمنی	۶۸
استفاده از هیت سینک یا گرمایگیر در دفع گرمای تولیدی.....	۶۹
چگونگی تخلیه‌ی بارخازن.....	۷۰
خرابی ترانزیستورها.....	۷۱
آزمایش خازن.....	۷۲
جایگزین کردن ترانزیستور.....	۷۳
یافتن ظرفیت یک خازن.....	۷۴
جایگزین کردن یک خازن.....	۷۵
ترانزیستورهای دیجیتالی.....	۷۶
ترانزیستورهای دارلینگتون	۷۷
تست دیودها	۷۷
ترانزیستورهای خروجی افقی، عمودی، سوپچینگ،	۷۸
فلای‌بک، پاور و.....	۷۹
تست دیود با یک مالتی‌متر عقریهای	۷۹
تست دیود با مالتی‌متر دیجیتالی	۸۰
دیودهای قدرت.....	۸۱
دیودهای میرانه	۸۲
دیودهای سیلیسیمی، ژرمانیومی و شاتکی	۸۳
دیودهای نورافشان یا LEDها.....	۸۴
دیودهای زنر	۸۵
منبع تغذیه‌ی بدون ترانس	۸۶
تنظیم‌کننده‌های ولتاژ	۸۷
ترانس‌ها	۸۸
ترانس جداساز	۸۹
تعیین مشخصات یک ترانس	۹۰
جداسازها و تزویجگرهای نوری.....	۹۱
ترانزیستورها	۹۲
تست یک تزویجگر نوری.....	۹۳
آزمایش ترانزیستور با یک مالتی‌متر دیجیتالی	۹۴
ارزیابی یک ترانزیستور ناشناخته	۹۵
چگونگی خواندن اُهم‌ها در رنج‌های $10\times$ ، $\times 100$ ،	۹۶
پروب منطقی با قابلیت نمایش جریانات پالسی ..	$\times 1k$
پروب منطقی با قابلیت نمایش جریانات پالسی ..	$\times 10k$

۱۴۱.....	تست ترانس‌های فلاپی‌بک در مدار.....	ساخت پروب منطقی با آی‌سی‌های CD4001 یا CD4011.....
۱۴۲.....	تشخیص خرابی‌ها.....	۱۱۹.....
۱۴۴.....	تشریح مدار.....	۱۲۲.....
۱۴۷.....	یک اندازه‌گیری.....	۱۲۲.....
۱۴۷.....	روش استفاده و محدودیت‌ها.....	تست آی‌سی‌ها
۱۵۱.....	چگونگی ساخت تستر.....	۱۲۴.....
۱۵۳.....	چگونگی پیاده‌سازی طرح.....	۱۲۵.....
۱۵۹.....	طریقه‌ی پیچیدن یک پیچک آزمایشی.....	۱۲۷.....
۱۶۱.....	ضمائمهای	۱۲۸.....
مشخصات ظاهری و نحوه‌ی چینش پایه‌های برخی از قطعات پرکاربرد.....	ولتاژ‌گیری یک مدار.....	۱۳۰.....
۱۶۱.....	«طبقه».....	۱۳۰.....
نمادهای مداری قطعات.....	امپدانس‌های بالا و پایین	۱۳۱.....
برخی از لغات انگلیسی به کار رفته در کتاب و معادل فارسی آنها.....	تست آشکارساز صوتی	۱۳۵.....
۱۶۷.....	آزمایش پروب منطقی	۱۳۷.....
	تست قطعات بدون خارج نمودن آنها از مدار	۱۳۸.....